


## Триод-гептод

Предназначен для преобразования частоты с одновременным автоматическим регулированием усиления.

Применяется в сетевых супергетеродинных приемниках.

Катод оксидный косвенного накала.  
Работает в любом положении.

Рис. 280. Лампа 6И1П:  
а — основные размеры; б — схематическое изображение; 1 — вторая и четвертая сетки; 2 — первая сетка гептодной части; 3 — катод и пятая сетка; 4 и 5 — подогреватель (накал); 6 — анод гептодной части; 7 — третья сетка гептодной части; 8 — анод триодной части; 9 — сетка триодной части.

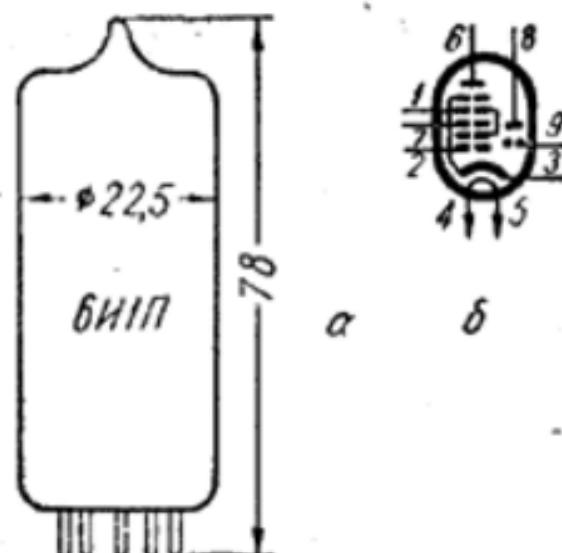

Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.

Срок службы не менее 750 ч.

Цоколь 9-штырьковый с пуговичным дном.

ГОСТ 9948 — 62

#### Междзелектродные емкости, пФ

Входная емкость триода . . . . .	$2,6 \pm 0,6$
Выходная емкость триода . . . . .	$2,3 \pm 0,4$
Проходная емкость триода . . . . .	$1,0 \pm 0,2$
Входная емкость гептода по первой сетке . . . . .	$5,1 \pm 1,0$

Входная емкость гептода по третьей сетке . . . . .	$5,3 \pm 1,3$
Выходная емкость гептода . . . . .	$7,4 \pm 1,4$
Проходная емкость гептода по первой сетке . . . . .	0,006
Емкость между сеткой триода и катодом . . . . .	0,02
Емкость между сеткой гептода и катодом . . . . .	0,0017
Емкость между третьей сеткой гептода и катодом . . . . .	0,06

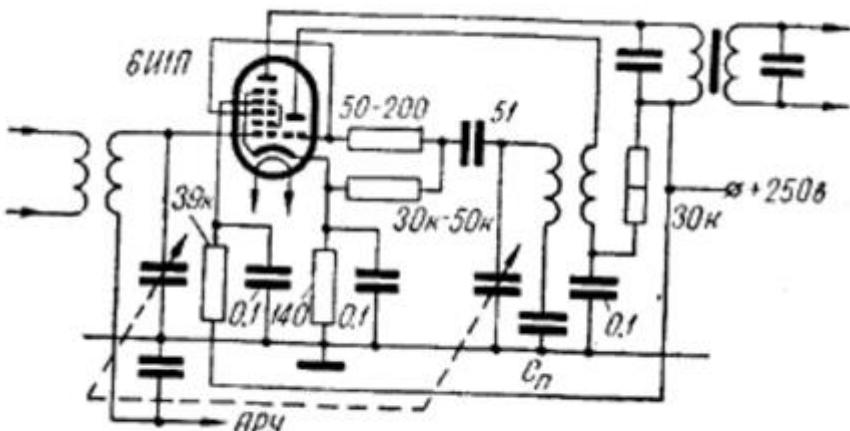


Схема преобразовательного каскада на лампе 6И1П.

### Номинальные электрические данные

Напряжение накала, в . . . . .	6,3
Напряжение на аноде генитода, в . . . . .	250
Напряжение на второй и четвертой сетках, в . . . . .	100
Напряжение на третьей сетке генитода, в . . . . .	0
Напряжение смещения на первой сетке генитода, в . . . . .	-2
Напряжение смещения на первой сетке триода, в . . . . .	0
Напряжение на аноде триода, в . . . . .	100
Ток накала, ма . . . . .	300 ± 25
Ток в цепи анода триода, ма . . . . .	13,3 ± 4,75
Ток в цепи анода генитода, ма . . . . .	3,3 ± 1,2
Ток в цепи второй и четвертой сеток, ма	6 ± 2
Ток в цепи третьей сетки генитода, мка	200
Ток в цепи первой сетки триода, мка	200
Крутизна преобразования генитода, ма/в	0,77
Крутизна преобразования генитода при напряжении накала, 5,7 в, ма/в	не менее 0,45
Внутреннее сопротивление генитода, Мом	1
Крутизна характеристики триода, ма/в	3,7
Крутизна характеристики триода при напряжении накала 5,7 в, ма/в	не менее 2,5
Коэффициент усиления триода . . . . .	25

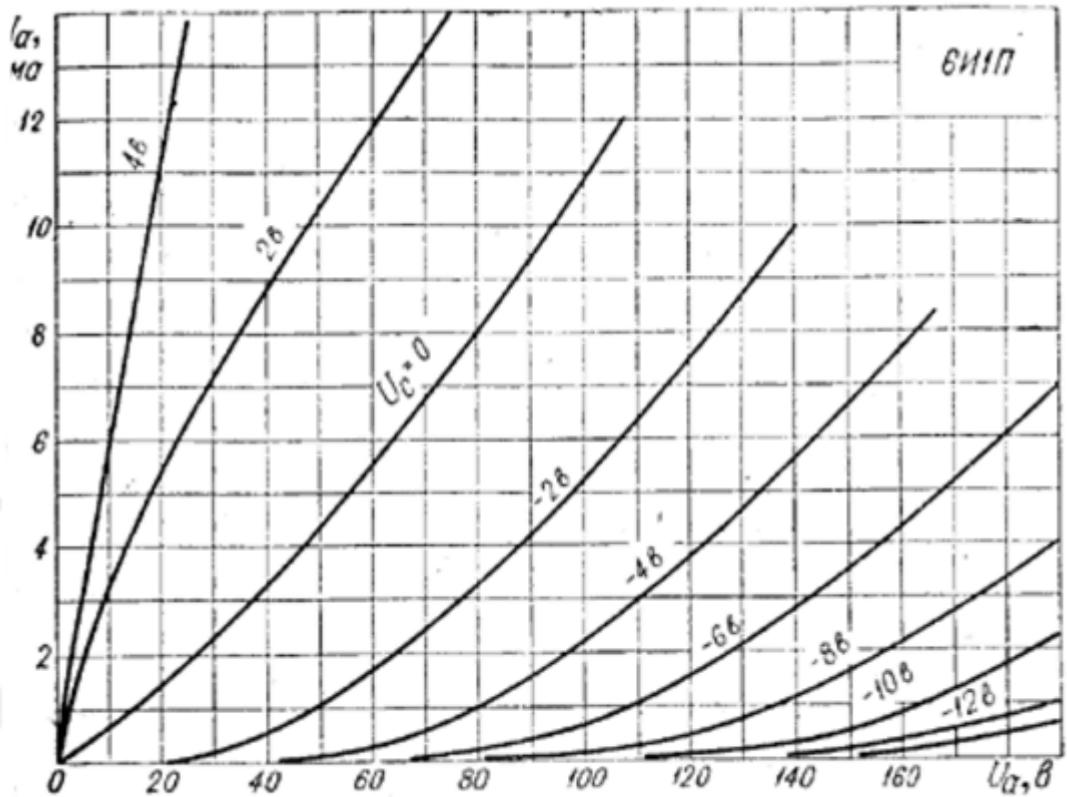


Рис. 282. Усредненные характеристики зависимости тока анода триода от напряжения на аноде триода.

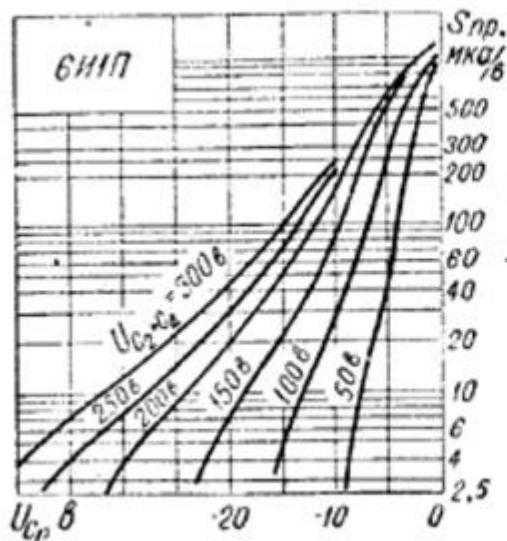


Рис. 283. Усредненные характеристики зависимости крутизны преобразования от напряжения на первой сетке генотода при напряжении на аноде генотода  $250 \text{ в}$ , напряжении на аноде триода  $100 \text{ в}$ , напряжении на третьей сетке  $0$ , напряжении на третьей сетке генотода и сетке триода  $8,5 \text{ в}$  эф. и сопротивлении в цепи сетки триода и третьей сетки генотода  $47 \text{ ком.}$

## Предельно допустимые электрические величины

Наибольшее напряжение накала, в . . . . .	7
Наименьшее напряжение накала, в . . . . .	5,7
Наибольшее напряжение на аноде генитода, в . . . . .	300
Наибольшее напряжение на второй и четвертой сетках, в . . . . .	300
Наибольшее напряжение на аноде триода, в . . . . .	250
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде генитода, вт . . . . .	1,7
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй и четвертой сетках, вт . . . . .	1
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде триода, вт . . . . .	0,8
Наибольший ток катода генитода, ма . . . . .	12,5
Наибольший ток катода триода, ма . . . . .	6,5
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки генитода, <i>Мом</i> . . . . .	2
Наибольшее сопротивление в цепи третьей сетки генитода, <i>Мом</i> . . . . .	3
Наибольшее сопротивление в цепи сетки триода, ком . . . . .	500
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, в . . . . .	100

Триод-генитод БИ1П можно применять в различных схемах. В УКВ приемниках триод лампы можно использовать как преобразователь частоты, имеющий низкий уровень шумов. Триод можно также применять для усиления напряжения низкой частоты при коэффициенте усиления каскада не более 10.

Генитодную часть лампы БИ1П можно применять для усиления высокой или промежуточной частоты. При этом третью сетку генитода соединяют с каскадом, и тогда генитодная часть лампы преобразуется в высокочастотный пентод с удлиненной характеристикой.

При использовании лампы БИ1П в преобразовательном каскаде напряжение гетеродина подается на третью сетку генитода, а входной сигнал и напряжение АРУ — на первую.

## Л И Т Е Р А Т У РА

- Азатьян А., Применение лампы БИ1П, «Радио», 1951, № 1.  
 Азатьян А., Триод-генитод БИ1П, «Радио», 1956, № 12.  
 Борноволоков Э., Преобразователи частоты, «Радио», 1963, № 1.  
 Гумеля Е., ВЧ тракт комбинированных приемников, «Радио», 1958, № 4.  
 Давыдов Г., Сергеев С., Малоламповые приемники, «Радио», 1958, № 4.  
 Нейман В., Об одном методе настройки гетеродина, «Радио», 1962, № 1.  
 Односеточные преобразователи частоты в радиовещательных приемниках, «Радио», 1954, № 10.  
 Скворень Р., Большов В., Супергетеродин на новых лампах, «Радио», 1957, № 1.  
 Стахов Е., Приставка для приема УКВ ЧМ, «Радио», 1960, № 9.  
 Чубарь А., Генератор качающейся частоты, «Радио», 1959, № 11.